

# MICRO-CONTRÔLEURS ET OPEN-SOURCE HARDWARE



DJEBAR Loïc - TISSOT Evan Janvier 2020

# I/ Les TPs

Après la présentation du cours par l'enseignant, nous avons décidé de commencer les Tps. Nous avons donc réalisé les activités des Tp 1 et 2 qui consistent surtout à réaliser le montage électrique nécessaire puis à téléverser le code fourni sur le moodle dans l'Arduino. C'est un bon moyen de comprendre le fonctionnement de la carte Arduino à la fois au niveau du software mais aussi du hardware.

De plus, certains montages peuvent nous pousser à être très créatifs comme celui du "Buzzer Melody" qui permet à tout le monde de créer sa propre mélodie. L'enseignant qui était également présent nous a aussi bien aidé.

A partir du moment ou nous pensions maîtriser la carte, nous avons décidé de passer sur le mini projet.

# II/ Le mini Projet

## 1ère étape : Fabrication de l'émetteur/récepteur

La première étape fut de fabriquer l'émetteur/récepteur LoRa qui nous permettra par la suite de transmettre les données collectées par le capteur de gaz. Nous avions à notre disposition une puce RN 2483 permettant la communication LoRa et un support, sur lequel nous devions souder la puce. Afin de réaliser ce soudage, la lecture de la datasheet nous fut très utile et en particulier ce schéma :

FIGURE 1-2:	RN2483 PIN DIAGRAM
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
28 GN	D GN F GND 20
29 NC	NC 19
30 TES	ST0 NC 18
31 TES	ST1 NC 17
32 RE	SET NC 16
33 GN	D NC 15
34 VD 35 GPI	
36 GP	GOO GPIO11 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
37 GP	IO2 GND 11
38 GP	O3 GPIO12 10
39 GP	104 GPI013 9
40 GP	IO5 GND 8
41 GN	D UART_RX 7
42 NC	UART_TX 6
43 GPI	106 RESERVED 5
44 GPI	107 RESERVED 4
45 GP	$\frac{108}{2}$
46 GPI	UART_RTS 2
47 GN	D GND

Figure 1: Pins de la puce RN 2483

A partir de ce schéma nous avons pu limiter le travail de soudage puisqu'il nous a permis de savoir de quels pins nous avions besoin. Il a également fallu souder l'antenne afin que le dispositif puisse fonctionner.

#### Le résultat obtenu est le suivant :



Figure 2 : Emetteur/Récepteur LoRa

## 2ème étape : La mise en place

Une fois le module LoRa fabriqué, nous avons pu commencer à le faire fonctionner avec les branchements suivants :

- \* RN2xx3 -- Arduino
- \* Uart TX -- 10
- \* Uart RX -- 11
- \* Reset -- 12
- \* Vcc -- 3.3V
- \* Gnd -- Gnd

Nous avons d'abord communiqué en Serial chaque commande pour bien s'assurer que tout fonctionne, comme par exemple : sys get hweui qui retourne l'adresse MAC du module.

Vous pourrez trouver le code utilisé en annexe.

### 3ème étape : The Things Network

Afin de faire communiquer notre module LoRa précédemment validé, nous avons suivi le tutoriel présenté sur moodle afin de créer une application pour le capteur de gaz sur The Thing Networks. Nous avons donc utilisé le code joint en annexe, en utilisant une authentification ABP, puisque c'était la seule fonctionnelle.

Nous l'avons ensuite testé en générant des valeurs aléatoires afin de vérifier la bonne réception des données.

On constate un petit délai ainsi que le besoin de réaliser l'affichage pour éviter un blocage au bout d'un certain nombre de données reçues.

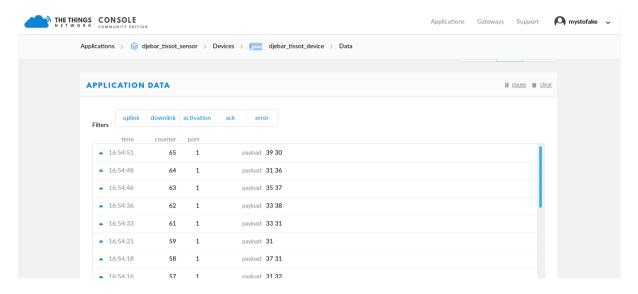


Figure 3 : Réception des données sur The Things Network

## 4ème étape : Réalisation d'un dashboard avec NodeRed

Afin de récupérer les données reçues sur The Things Network, il a fallu importer une bibliothèque pour avoir accès aux blocs permettant de récupérer ces valeurs. Ensuite pour récupérer et traiter les données, il suffit de mettre en place ce type de graphes.

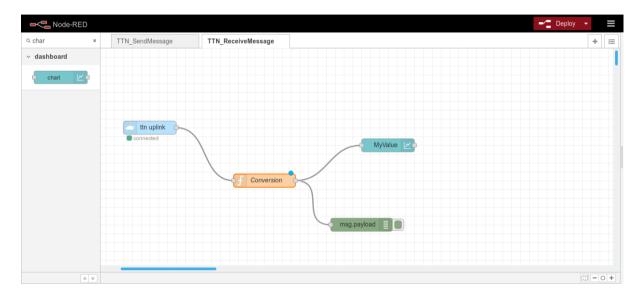


Figure 4 : Récupération des données sur NodeRed

Les données ainsi récupérées peuvent ensuite être affichée sur sous forme de graphique, et on obtient ainsi le dashboard demandé.

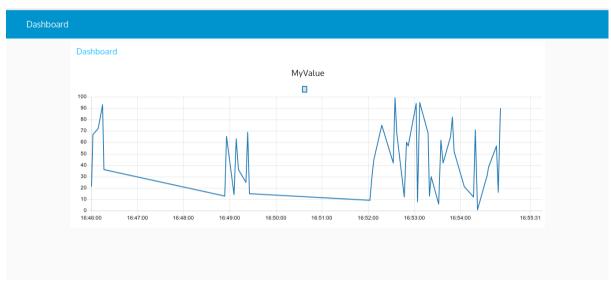


Figure 5 : Visualisation des données du capteur